
 
 



**Комбинациялық тізбектерді талдау және синтездеу.
Комбинациялық логикалық құрылғыларды жобалау.**

Интеграция дәрәжесі төмен микросұлбалар.

 

HDL


- HDL – Hardware Description Language

 


`assign c = a & b;`

Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons


HDL. Жобалау маршруты

 


Комбинациялық логика

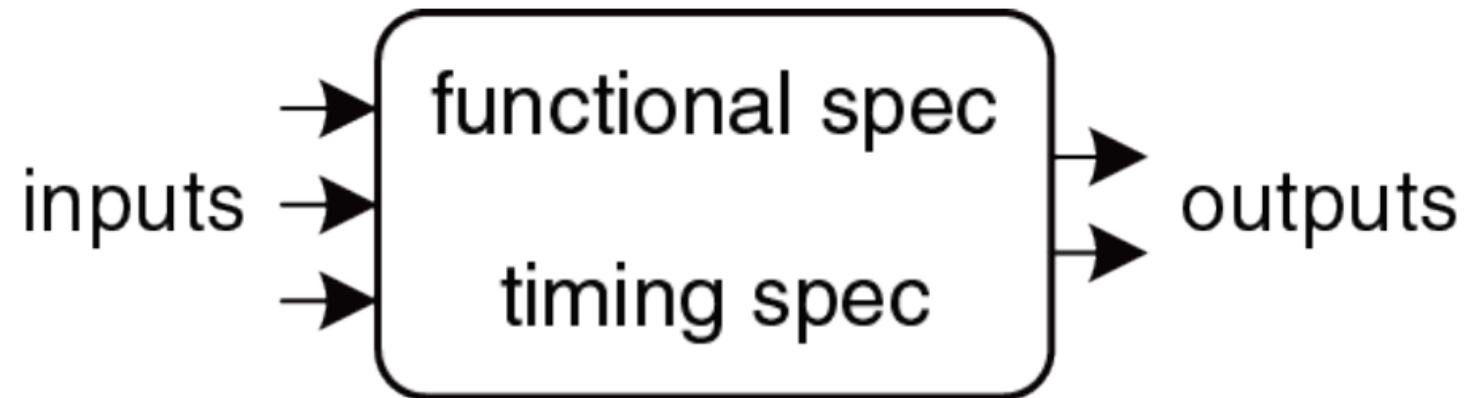

Комбинациялық логика

 

a	b	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

a	b	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



a	b	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




in	out
0	1
1	0

Verilog HDL

module


endmodule

 

Verilog HDL

module top


endmodule

 

Verilog HDL


```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);
```

```
endmodule
```

 


Verilog HDL
 
```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
wire c;  
  
endmodule
```




Verilog HDL
 
```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output     q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a;  
  
endmodule
```




Verilog HDL
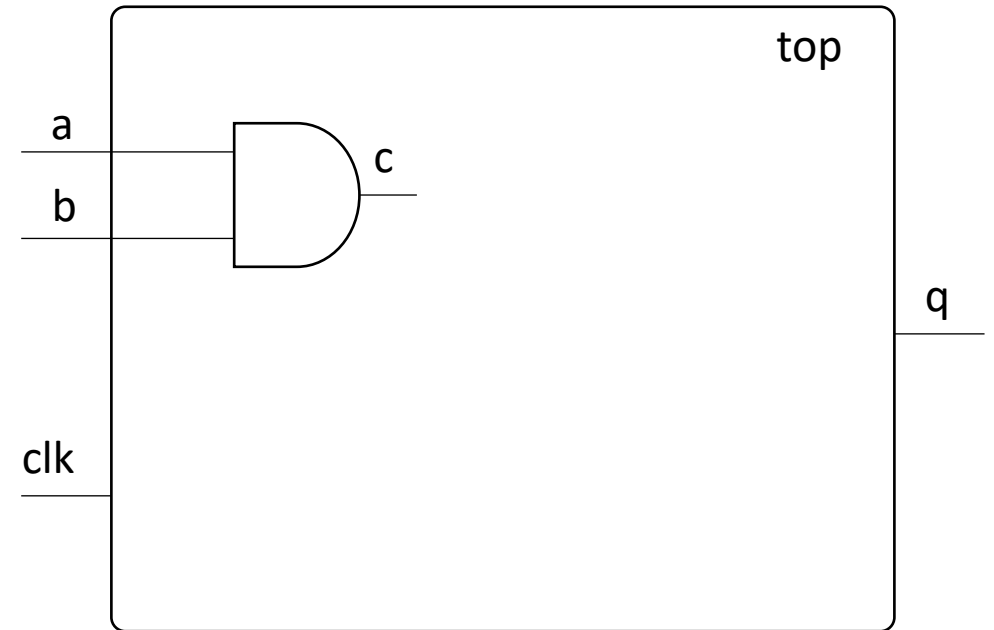
```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



Verilog HDL
 
```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



Verilog HDL

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    inout      q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [3:0] c;  
    wire [3:0] d;  
  
    assign c = d;  
  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [3:0] c, d;  
  
    assign c = d;  
  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [3:0] c;  
    wire [8:0] d;  
  
    assign q = d[3];  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [3:0] c;  
    wire [8:0] d;  
  
    assign c = d[7:4];  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [3:0] c;  
    wire [8:0] d;  
  
    assign q = d[c];  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [3:0] c;  
    wire [7:0] d [0:24];  
  
    assign c = d[14][7:4];  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input          clk,  
    input [8:0]    a,  
    input          b,  
    output [3:0]   q  
);  
  
assign q = a[7:4];  
endmodule
```

Verilog HDL сандарды сипаттау форматы

```
wire [10:0] a = 7;
```

```
wire [10:0] b = 11'd7;
```

```
wire [3:0] c = 4'b0101;
```

```
wire [3:0] d = 8'h7B;
```

```
wire [47:0] e = 48'hEFCA7ED98F;
```

Негізгі Verilog HDL операциялары

Символ	Мақсат
{}	Біріктіру (concatenation)
+ - * /	Арифметика (arithmetic)
%	Модуль (modulus)
> >= < <=	Қатынас (relational)
!	Логикалық терістеу(logical NOT)
&&	Логикалық ЖӘНЕ (logical AND)
	Логикалық НЕМЕСЕ(logical OR)

Негізгі Verilog HDL операциялары

Символ	Мақсат
==	Логикалық теңдік(logical equality)
!=	Логикалық теңсіздік(logical inequality)
===	Сәйкестік (case equality)
!==	Сәйкестік емес(case inequality)
~	Битті инверсия(bit-wise NOT)
&	Биттік ЖӘНЕ (bit-wise AND)
	Биттік НЕМЕСЕ(bit-wise OR)


Негізгі Verilog HDL операциялары

Символ	Мақсат
<<	Солға жылжу(left shift)
>>	Оңға жылжу(right shift)
<<<	Циклдік солға жылжу(arithm. left shift)
>>>	Циклдік оңға жылжу(arithm. right shift)
?:	Үштік оператор(ternary)

Verilog HDL бит манипуляциясы

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);
```

```
endmodule
```

 


Verilog HDL бит манипуляциясы

```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);
```


```
    wire [1:0] c;  
    assign c = {a,b};
```

```
endmodule
```

 


Verilog HDL бит манипуляциясы
 
```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
wire [1:0] c;  
assign c = {a,b};  
  
assign q = c[0];  
  
endmodule
```



Verilog HDL бит манипуляциясы
 
```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
wire [1:0] c;  
assign c = {a,b};  
  
assign q = c;  
  
endmodule
```



Verilog HDL. Қосу және азайту

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB  
    output [8:0]  out_sum, out_dif  
);  
  
assign out_sum = operandA + operandB;  
assign out_dif = operandA - operandB;  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Логикалық және арифметикалық ығысулар

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB  
    output [7:0]  out_shl, out_shr, out_sar  
);
```

```
assign out_shl = operandA << operandB;
```

```
// мысал: operandA = 8'b1010_1110 operandB = 8'b0000_0011 out_shl = 8'b0001_0101
```

```
assign out_shr = operandA >> operandB[2:0];
```

```
//operandA = 8'b1111_1100 out_shl = 8'b1111_1111
```

```
assign out_sar = operandA >>> 3;
```

```
endmodule
```

Verilog HDL. Биттік логикалық операциялар

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB  
    output [7:0]  out_bit_and , out_bit_or, out_bit_or, out_bit_not  
);  
  
assign out_bit_and = operandA & operandB; //8'b0011_1101 & 8'b1010_0110 = 8'b0010_0100  
assign out_bit_or  = operandA | operandB; //8'b0011_1101 | 8'b1010_0110 = 8'b1011_1111  
assign out_bit_or  = operandA ^ operandB; //8'b0011_1101 ^ 8'b1010_0110 = 8'b1001_1011  
assign out_bit_not = ~operandA;           // ~8'b0011_1101 = 8'b1100_0010  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Бульдік логикалық операциялар

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB  
    output        out_bool_and , out_bool_or , out_bool_not  
);  
  
assign out_bool_and = operandA && operandB; //8'b0011_1101 & 8'b1010_0110 = 1'b1  
assign out_bool_or  = operandA || operandB; //8'b0011_1101 | 8'b1010_0110 = 1'b1  
assign out_bool_not = !operandA;           // !8'b0011_1101 = 1'b0  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Конволюция операциялары



```
module simple_add_sub (  
    input    [7:0]  operandA,  
    output    out_reduction_and, out_reduction_or, out_redution_xor  
);
```

```
assign out_reduction_and = &operandA; //&8'b0011_1101 = 1'b0  
assign out_reduction_or  = |operandA; //|8'b0011_1101 = 1'b1  
assign out_redution_xor = ^operandA; //^8'b0011_1101 = 1'b1
```

```
endmodule
```

Мультиплексор Verilog HDL
  
```
module mul (  
    input      D0,  
    input      D1,  
    input      S,  
    output     Y  
);  
  
    assign Y = S ? D1 : D0;  
  
endmodule
```



Verilog HDL. Салыстыру операциялары

```
module simple_add_sub (  
    input    [7:0]  operandA, operandB  
    output    out_eq, out_ne, out_gt, out_lt, out_ge, out_le  
);
```

```
assign out_eq = operandA == operandB;  
assign out_ne = operandA != operandB;  
assign out_ge = operandA >= operandB;  
assign out_le = operandA <= operandB;  
assign out_gt = operandA > operandB;  
assign out_lt = operandA < operandB;
```

```
endmodule
```

Verilog HDL. Тип reg

```
module top (  
    input      clk,  
    input [8:0] a,  
    input      b,  
    output [3:0] q  
);  
reg [3:0] c;  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Тип reg

```
module top (  
    input          clk,  
    input [8:0]    a,  
    input          b,  
    output reg [3:0] q // выходные сигналы и шины можно объявлять как reg  
);  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Блок always

```
module top (  
    input          clk,  
    input [8:0]    a,  
    input          b,  
    output reg [3:0] q  
);  
always @(*) begin  
    q = !a[7:4];  
end  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Блок always

```
wire [3:0] a, b, c, d, e;  
reg [3:0] f, g, h, j;  
always@(*) begin  
  f = a + b;  
  g = f & c;  
  h = g | d;  
  j = h - e;  
end
```

Verilog HDL. Блок always

```
wire [3:0] a, b, c, d, e;  
reg [3:0] f, g, h, j;  
always@(*) begin  
j = (((a + b) & c) | d) - e;  
end
```

Verilog HDL. If-else


```
reg [3:0] c;  
always @(a or b or d) begin  
    if (d) begin  
        c = a & b;  
    end else begin  
        c = a + b;  
    end  
end
```

Verilog HDL. Case


```
reg [3:0] c;  
wire [1:0] option;  
wire [7:0] a, b, c, d;  
reg [7:0] e;  
always @(a or b or c or d or option) begin  
case (option)  
0: e = a;  
1: e = b;  
2: e = c;  
3: e = d;  
endcase  
end
```

Verilog HDL модульдерінің иерархиясы
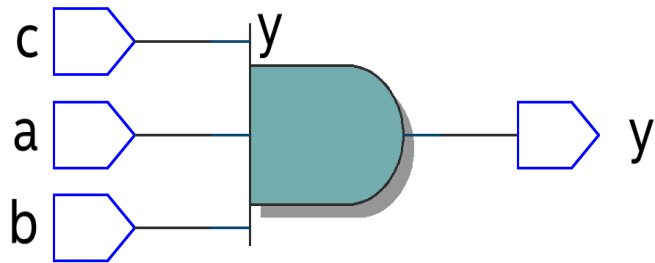
```
module and_3 (  
    input  a, b, c,  
    output y  
);  
  
assign y = a & b & c;  
  
endmodule
```



 
```
module inv (  
    input  a  
    output y  
);  
  
assign y = ~a;  
  
endmodule
```




Verilog HDL модульдерінің иерархиясы
 
```
module top (  
    input    a, b, c,  
    output   y  
);  
  
wire n1;  
  
and_3 andgate (  
    .a(a), .b(b),  
    .c(c), .y(n1)  
);  
  
inv inverter (  
    .a(n1), .y(y)  
);  
  
endmodule
```



Логикалық қақпалармен жаттығу

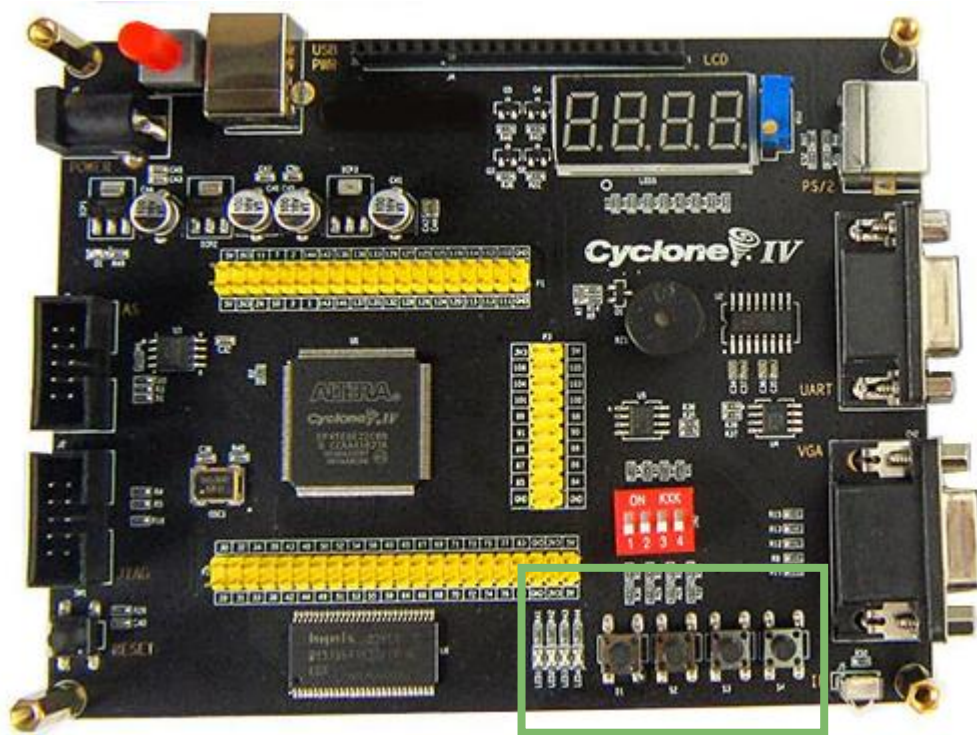

Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA

Логикалық қақпалармен жаттығу

```
module top
(
    ...
    input [3:0] key_sw,
    output [3:0] led,
    ...
);
...

// Exercise 1: Change the code below.
// Assign to led [2] the result of AND operation

assign led [2] = 1'b0;

endmodule
```

```
module top
(
    ...
    input [3:0] key_sw,
    output [3:0] led,
    ...
);
...
// Exercise 2: Change the code below.
// Assign to led [3] the result of XOR operation
// without using "^" operation.
// Use only operations "&", "|", "~" and parenthesis


assign led [3] = 1'b0;

endmodule
```


Логикалық қақпалармен жаттығу

1. Жарық диодын [2] ЖӘНЕ операциясының нәтижесіне тағайындаңыз.
2. Операторды пайдаланбай эксклюзивті НЕМЕСЕ (XOR) операциясының нәтижесіне led [3] тағайындаңыз.

Логикалық элементтермен жаттығу.

 


Жеті сегмент көрсеткіші

 


Dec	4-bit шина				7-сегментный индикатор						
	3	2	1	0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Жеті сегмент көрсеткіші

 

Жеті сегмент көрсеткіші

 

Жеті сегментті индикаторда әріптерді көрсету арқылы жаттығу

```
module top
(
    ...
    input [3:0] key_sw,
    output [3:0] led,
    output [7:0] abcdefgh,
    output [3:0] digit,
    ...
);
...
// Exercise 1: Display the first letters
// of your first name and last name instead.
assign abcdefgh =
assign digit =
endmodule
```

```
module top
(
    ...
);
...
// Exercise 2: Display letters of a 4-character word
// using this code to display letter of ChIP as an example
reg [7:0] letter;
always @*
    case (key_sw)
        4'b0111: letter = C;
        ...
    endcase

assign abcdefgh = letter;

endmodule
```

Жеті сегментті индикаторда әріптерді көрсету арқылы жаттығу

1. Жеті сегментті индикаторда атыңыз бен тегіңіздің бірінші әріптерін көрсетіңіз.
2. Жеті сегментті индикаторда CNIP сөзін көрсетіңіз.

Жеті сегментті индикаторда әріптерді көрсету арқылы жаттығу.

